

COMPITO DI ELETROTECNICA 18/06/2014


Allievo..... Matricola.....

Corso di Laurea

Esercizio 1

Il sistema in figura si trova a regime. Determinare l'energia immagazzinata nell'induttore L e la potenza erogata dal generatore reale di tensione E_1 - R_1 .

$E_1 = 10 \text{ V}$; $E_2 = 2 \text{ V}$; $\alpha = 2$; $R_1 = 5 \Omega$; $R_2 = 2 \Omega$; $R_3 = 7 \Omega$; $R_4 = 4 \Omega$; $L = 1 \text{ mH}$.

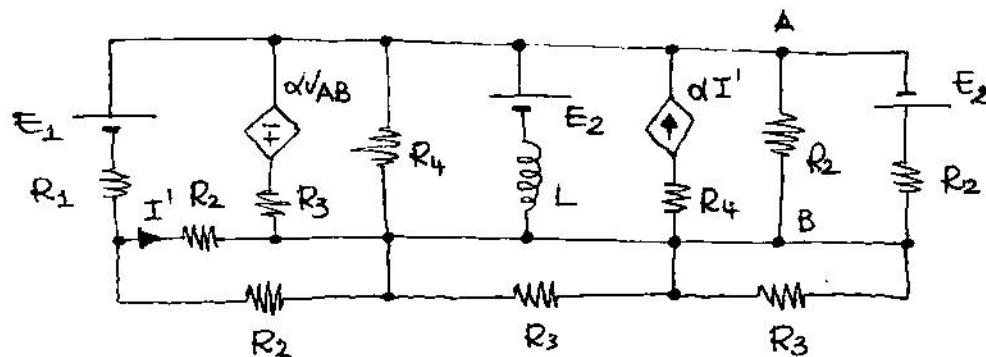


Esercizio 2

Un generatore reale di tensione (E , R) alimenta il sistema di figura. Determinare la capacità per rifasare il sistema a $\cos\phi=0.85$.


$E = 10 + i2 \text{ V}$; $f = 50 \text{ Hz}$; $R = 5 \Omega$; $R_1 = 10 \Omega$;

$l = 5 \text{ cm}$; $S = 1 \text{ cm}^2$; $\mu_r = 500$, $N_1 = 50$, $N_2 = 100$.

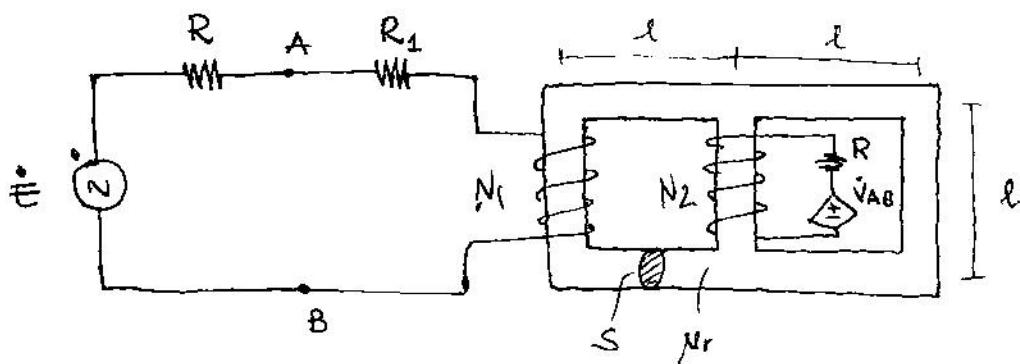

Es. 1

- A regime l'induttore L si comporta da corto circuito.
- Inoltre, nel circuito assegnato, vi sono due resistenze R_3 in parallelo ad un corto e quindi si possono trascurare.
- Infine abbiamo due resistenze R_2 in parallelo, equivalenti ad una resistenza $R_2/2$. Poiché su una delle R_2 scorre la corrente di controllo I' , sulla resistenza equivalente al parallelo $\frac{R_2}{2} = R_2/R_2$ scorre il doppio di I' , $I_1 = 2I'$
- Il circuito diventa:

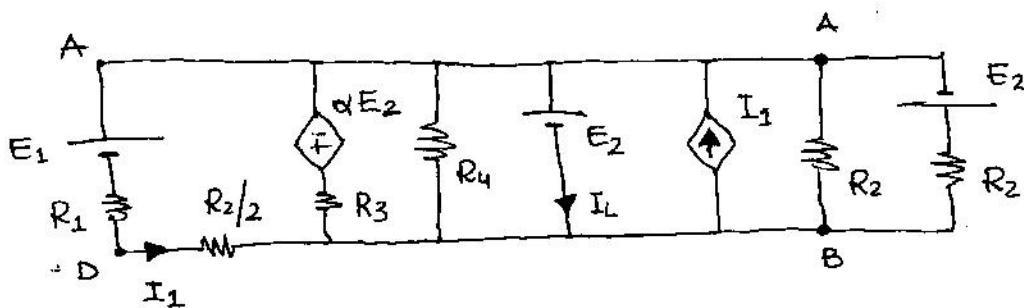

nel quale abbiamo trascurato la resistenza R_4 in serie al generatore IDEALE di corrente. Quest'ultimo genera $\alpha I' = 2I' = I_1$.


Inoltre si nota che $V_{AB} = E_2$.

→ Vogliano quindi calcolare



- l'energia immagazzinata in L , $W_L = \frac{1}{2} L I_L^2$

- la potenza erogata da $E_1 - R_1$
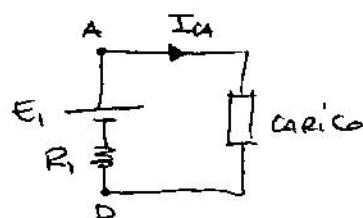
$$P_{er} = V_{AD} \cdot I_{CA} = V_{AD} \cdot (-I_1)$$



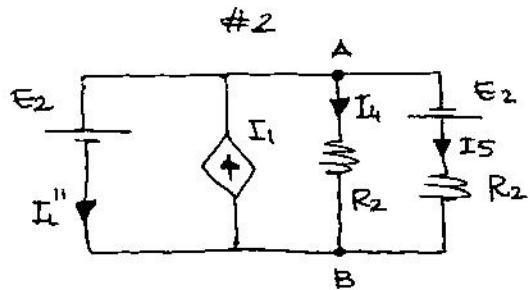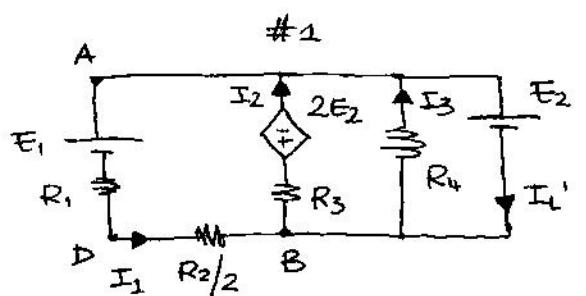Il generatore ideale di tensione "separa" il circuito in due circuiti indipendenti, a meno dei generatori controllati



$$I_L = I_L' + I_L''$$

Dal circuito #1, poiché $V_{AB} = E_2$, si ottengono subito:

$$I_1 = \frac{E_2 - E_1}{R_1 + R_2/2} = -1,33 \text{ A}$$

$$I_2 = -\frac{E_2 + 2E_2}{R_3} = -0,86 \text{ A}$$

$$I_3 = -\frac{E_2}{R_4} = -0,5 \text{ A}$$

$$I_L' = I_2 + I_3 - I_1 = -1,69 \text{ A}$$

Ed inoltre $V_{AD} = E_1 + R_1 I_1 = 3,35 \text{ V} \Rightarrow P_{er} = 4,45 \text{ W}$

Dal circuito #2, poiché $V_{AB} = E_2$, si ottengono subito:

$$I_4 = \frac{E_2}{R_2} = 1 \text{ A}$$

$$I_5 = \frac{E_2 + E_2}{R_2} = 2 \text{ A}$$

$$I_L'' = I_1 - I_4 - I_5 = -4,33 \text{ A}$$




$$I_L = I_L' + I_L'' = -6,02 \text{ A}$$

$$W_L = 18,12 \text{ mJ}$$

Es. 2

La capacità per rifare il sistema a $\cos\phi = 0.85$ deve essere inserita tra A e B. Per determinarne il valore, dobbiamo calcolare la potenza complessa che tratta in quella sezione.

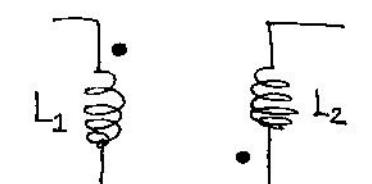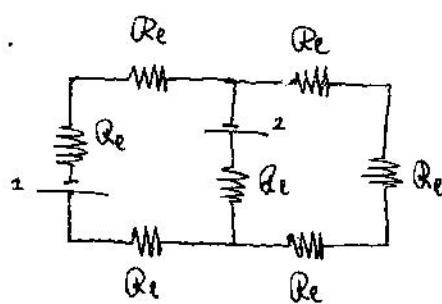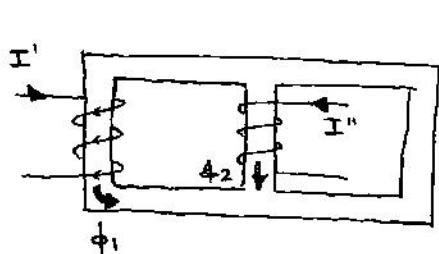Determiniamo prima di tutto l'equivalente elettrico del nucleo ferrom.



| EQUIVALENTE ELETTRICO
DEL NUCLEO |

$$R_d = \frac{l}{\mu_0 \mu_r S}$$

$$R_{eq_1} = [3R_e \parallel R_e] + 3R_e$$


$$R_{eq_2} = [3R_e \parallel 3R_e] + R_e$$

$$L_1 = \frac{N_1^2}{R_{eq_1}}$$

$$L_2 = \frac{N_2^2}{R_{eq_2}}$$

$$M_{12} = N_{21} = M = \frac{N_1 N_2}{R_{eq_2}} \cdot d_{21} = \frac{N_1 N_2}{R_{eq_2}} \cdot \frac{1}{2}$$

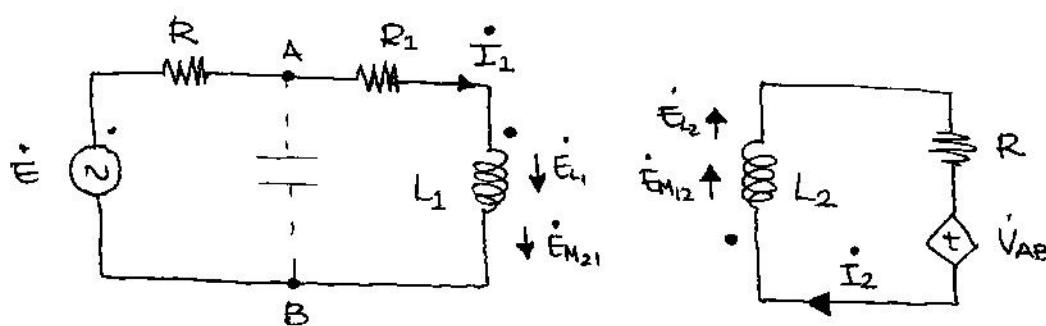Il circuito equivalente a quello assegnato è:



$$\dot{E}_L = -j\omega L_1 \dot{I}_1; \quad \dot{E}_L = -j\omega L_2 \dot{I}_2, \quad \dot{E}_{M21} = -j\omega M \dot{I}_2, \quad \dot{E}_{M12} = -j\omega M \dot{I}_1$$

Scriviamo le equazioni alle maglie:

$$\begin{cases} \dot{\epsilon} + \dot{\epsilon}_{L_1} + \dot{\epsilon}_{M_{21}} = (R+R_1) \dot{I}_1 \\ \dot{V}_{AB} - \dot{\epsilon}_{L_2} - \dot{\epsilon}_{M_{12}} = -R \dot{I}_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{\epsilon} - j\omega L_1 \dot{I}_1 - j\omega M \dot{I}_2 = (R+R_1) \dot{I}_1 \\ \dot{V}_{AB} + j\omega L_2 \dot{I}_2 + j\omega M \dot{I}_1 = -R \dot{I}_2 \end{cases}$$

Aggiungendo a queste: la $\dot{V}_{AB} = \dot{\epsilon} - R \dot{I}_1$

abbiamo tre equazioni nelle tre incognite $\dot{I}_1, \dot{I}_2, \dot{V}_{AB}$.

Determinate le soluzioni, calcoliamo la potenza complessa

$$\bar{S}_{AB} = \dot{V}_{AB} \overset{\vee}{I}_1 = P_{AB} + j Q_{AB}$$

Considerato che ha senso rifasare solo se $Q_{AB} > 0$ e se

$$\arctg \frac{Q_{AB}}{P_{AB}} > \arccos 0,85,$$

allora la capacità di riferimento è:

$$C = \frac{Q_{CA} - P_{CA} \operatorname{tg}(\arccos 0,85)}{\omega V_{AB}^2}$$

con $\omega = 2\pi f$ e $V_{AB} = |\dot{V}_{AB}|$.