

# COMPITO ELETTROTECNICA 14-07-2016


Allievo \_\_\_\_\_ Matricola: \_\_\_\_\_

Corso di Laurea: \_\_\_\_\_

Esercizio 1:

Dato il sistema di figura, determinare il valore dell'energia immagazzinata nel condensatore, la potenza generata ed erogata da  $E_1$ .


$E_1=2 \text{ V}$ ,  $E_2=3 \text{ V}$ ,  $E=1 \text{ V}$ ,  $R_1=R_2=R_3=R_9=R=3 \Omega$ ,  $R_7=R_4=4\Omega$ ,  $R_6=R_5=R_8=5 \Omega$ ,  $C=20 \mu\text{F}$ ,  $\alpha=3$

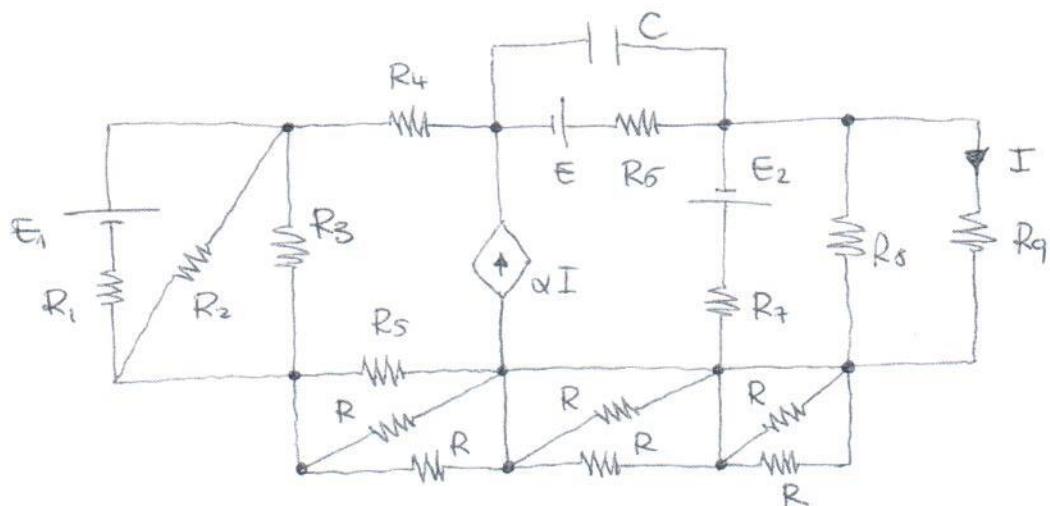

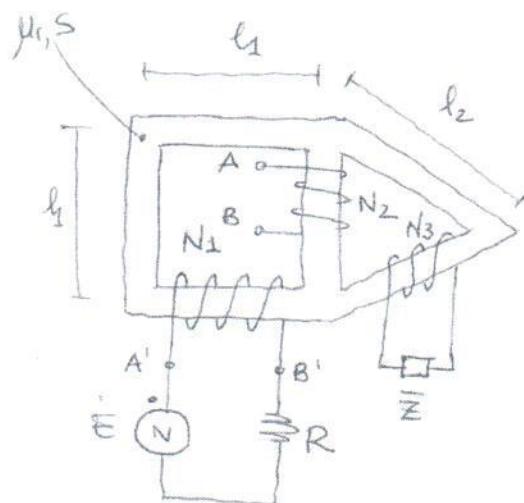Esercizio 2:


Il sistema di figura si trova a regime. Determinare la tensione  $\dot{V}_{AB}$  e la capacità  $C$  da inserire tra i punti  $A'$ - $B'$  per riasfare totalmente il carico.

$\dot{E} = 3 + j2 \text{ V}$ ,  $R=3 \Omega$ ,  $\bar{Z} = 5 + j2 \Omega$ ,  $N_1=100$ ,  $N_2=120$ ,  $N_3=130$ ,  $\omega=100 \text{ rad/sec}$ ,  $l_1=2 \text{ cm}$ ,  $l_2=3 \text{ cm}$ ,  $S=1.5 \text{ cm}^2$ ,  $\mu_r=1000$ .



14/07/2016

Es. 1

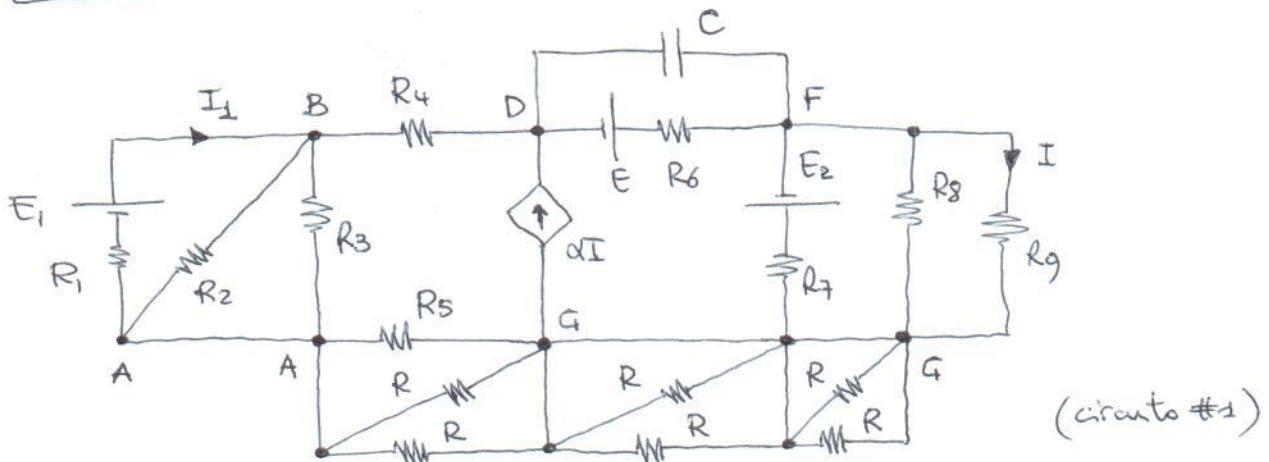


Dobbiamo determinare, in condizioni di regime:

- l'energia immagazzinata in C :  $W_e = \frac{1}{2} C V_{DF}^2$
- la potenza generata da  $E_1$  :  $P_{gen} = E_1 \cdot I_1$
- la potenza erogata da  $E_2$  :  $P_{erog} = V_{BA} \cdot I_1$

Semplifichiamo il circuito:

- C in regime continuo si comporta da circuito aperto
  - Tra i nodi A e G,  $R_5 - R - R$  sono in parallelo
  - Le 4 resistenze R in basso a destra sono in parallelo ad un conto per cui si possono trascurare
  - Applichiamo Millman ai tre rami in parallelo tra i nodi A e B
  - Applichiamo Millman ai tre rami in parallelo tra i nodi F e G
- In questo modo perdiamo la variabile di controllo  $I$  ma la possiamo sostituire con  $I = \frac{V_{FG}}{R_9}$

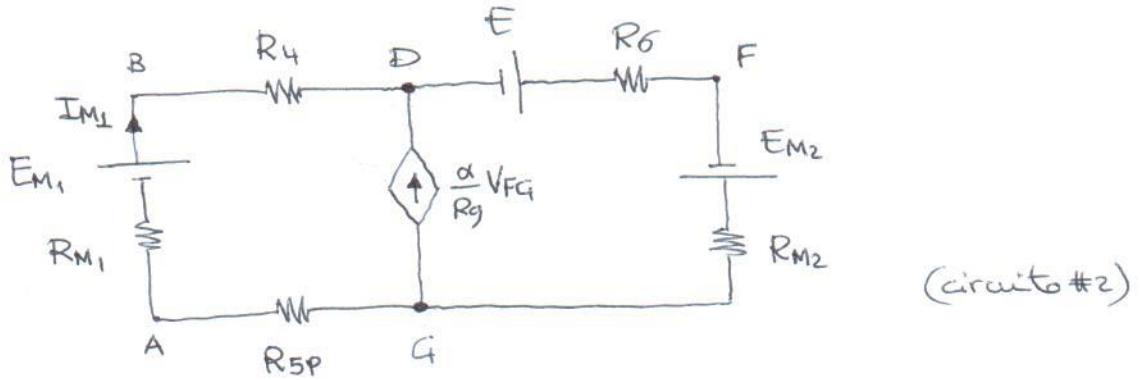

dove :  $R_{SP} = \frac{1}{\frac{1}{R_5} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R}}$


$$EM_1 = \frac{\frac{E_1}{R_1}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$

$$EM_2 = \frac{\frac{E_2}{R_7}}{\frac{1}{R_7} + \frac{1}{R_8} + \frac{1}{Rg}}$$

$$RM_1 = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$

$$RM_2 = \frac{1}{\frac{1}{R_7} + \frac{1}{R_8} + \frac{1}{Rg}}$$

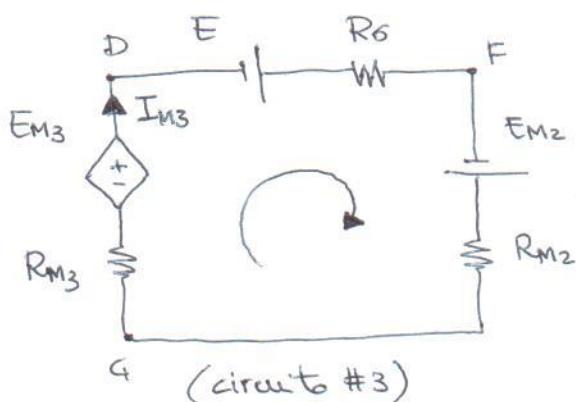- Applico Millman ai due reni a sinistra del circuito #2



$$- EM_3 = \frac{\frac{EM_1}{RM_1 + R_4 + R_{SP}} + \frac{\alpha}{Rg} V_{FG}}{\frac{1}{RM_1 + R_4 + R_{SP}}}$$

$EM_3 = EM_3 (V_{FG})$  è funzione di  $V_{FG}$

$$- RM_3 = RM_1 + R_4 + R_{SP}$$

Legge alla maglia :  $EM_3 (V_{FG}) + E + EM_2 = (RM_3 + RM_2 + R_6) IM_3$

Legge di Ohm generalizzata :  $V_{FG} = - EM_2 + RM_2 IM_3$

Dal sistema delle due equazioni precedenti ricavo  $V_{FG}$  e  $IM_3$

- Trovati i valori di  $V_{FQ}$  e  $I_{M3}$ , possiamo ottenere  $V_{BA}$ ,  $I_1$  e  $V_{DF}$  per determinate  $W_C$ ,  $P_{gen}$  e  $P_{erog}$ .

Dal circuito #3,  $V_{DF} = \underline{-E + R_6 I_{M3}} \Rightarrow W_C = \frac{1}{2} C V_{DF}^2$

Inoltre  $V_{DC} = E_{M3} - R_{M3} I_{M3}$

$\hookrightarrow E_{M3}$  è noto avendo trovato il valore di  $V_{FQ}$

Dal circuito #2 ricaviamo

$$I_{M2} = \frac{E_{M1} - V_{DC}}{R_{M1} + R_4 + R_{5P}} \quad (\text{dalla legge di Ohm generalizzata tra D e G})$$


e  $V_{BA} = \underline{E_{M1} - R_{M1} I_{M1}}$

Dal circuito #1 ricaviamo


$$V_{BA} = E_1 - R_1 I_1 \Rightarrow I_1 = \underline{\frac{E_1 - V_{BA}}{R_1}} \Rightarrow P_{gen}, P_{erog}.$$

E.s. 2

Risolviamo il nucleo ferromagnetico:

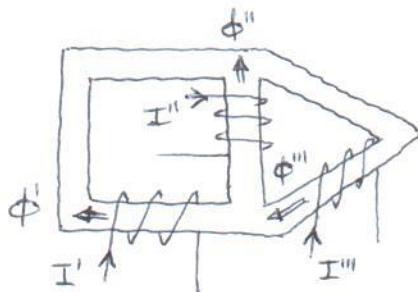


EQUIVALENTE ELETTRICO DEL NUCLEO

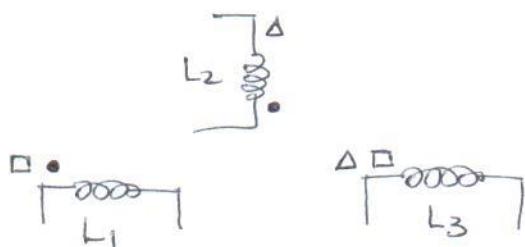

SCHEMA PER IL CALCOLO DELLE REP

E DEI COEFF.  $\alpha$

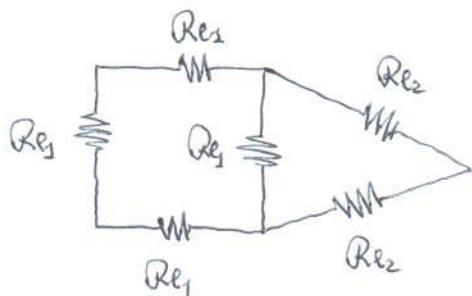

$$R_{eq_1} = \frac{l_1}{\mu_0 \mu_r S}$$

$$R_{eq_2} = \frac{l_2}{\mu_0 \mu_r S}$$

$$R_{eq_1} = [2R_{e2} \parallel R_{e1}] + 3R_{e1}$$

$$L_1 = \frac{N_1^2}{Rep_1}$$

$R_{eq_2}$  non serve perché sulla bobina 2 non c'è autoinduzione (corrente nulla)

$$R_{eq_3} = [3R_{e1} \parallel R_{e2}] + 2R_{e2}$$

$$L_3 = \frac{N_3^2}{Rep_3}$$

$$\alpha_{12} = \frac{2R_{e2}}{R_{e1} + 2R_{e2}}$$


$$M_{12} = \frac{N_1 N_2}{Rep_1} \alpha_{12}$$

$$\alpha_{13} = \frac{R_{e1}}{R_{e1} + 2R_{e2}}$$

$$M_{13} = \frac{N_1 N_3}{Rep_1} \alpha_{13}$$

$$\alpha_{32} = \frac{3R_{e1}}{R_{e1} + 3R_{e2}}$$
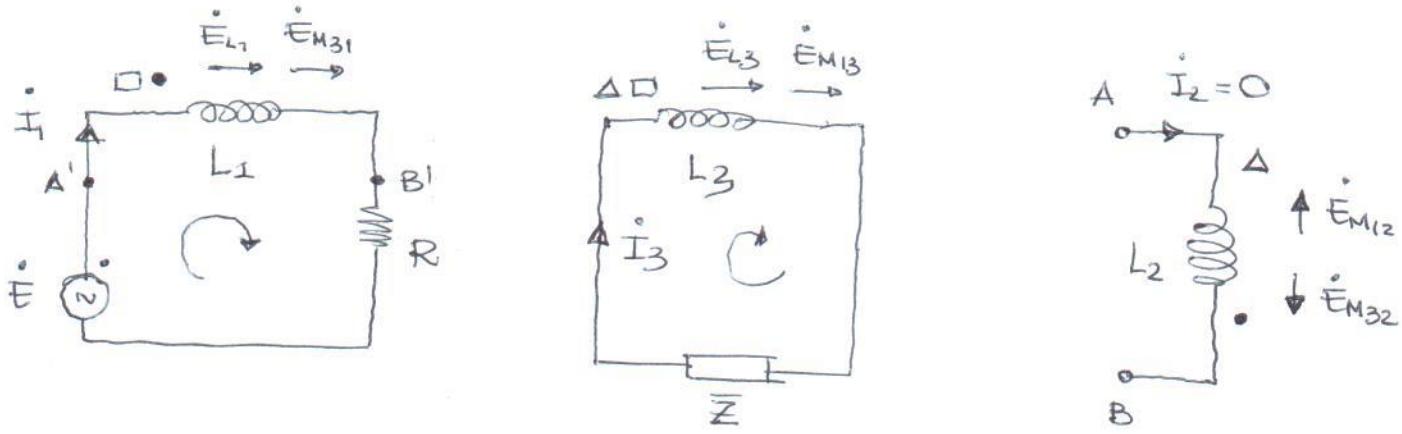
$$M_{32} = \frac{N_3 N_2}{Rep_3} \alpha_{32}$$



Scriviamo le equazioni alle maglie:

$$\begin{cases} \dot{E} + \dot{E}_{L_1} + \dot{E}_{M_{31}} = RI_1 \\ \dot{E}_{L_3} + \dot{E}_{M_{13}} = \bar{Z}I_3 \end{cases} \quad ; \quad \begin{cases} \dot{E} - j\omega L_1 I_1 - j\omega M_{31} I_3 = RI_1 \\ -j\omega L_3 I_3 - j\omega M_{13} I_1 = \bar{Z}I_3 \end{cases}$$

Dal sistema ricavo  $\dot{I}_1$  e  $\dot{I}_3$

$$\text{Inoltre } \dot{V}_{A'B'} = \dot{E} - RI_1$$

$$\bar{S}_{A'B'} = \dot{V}_{A'B'} \cdot \dot{I}_1 = P_{A'B'} + jQ_{A'B'}$$

La capacità per rifare totalmente il sistema, nel caso in cui  $Q_{AB} > 0$ ,

è

$$C_{RIF} = \frac{Q_{A'B'}}{\omega V_{A'B'}}$$

Inoltre si ricava:

$$\dot{V}_{AB} - \dot{E}_{M_{12}} + \dot{E}_{M_{32}} = 0$$

da cui

$$\dot{V}_{AB} = \dot{E}_{M_{12}} - \dot{E}_{M_{32}} = -j\omega M_{12} \dot{I}_1 + j\omega M_{32} \dot{I}_3$$