

Compito di Elettrotecnica

15 Novembre 2021


Nome e Cognome

Matricola.....

Corso di Laurea.....


ES.1–Il sistema si trova a regime. Determinare l'energia immagazzinata in L e la potenza generata ed erogata dal generatore reale di tensione E_1 R_1 .


$E_1 = 5V$; $E_2=3V$; $E_3=1V$; $R_1= R_3= 2\Omega$; $R_2=R_4=6\Omega$; $R_5 = R_6 = 5\Omega$; $I_g=3A$; $L=1mH$

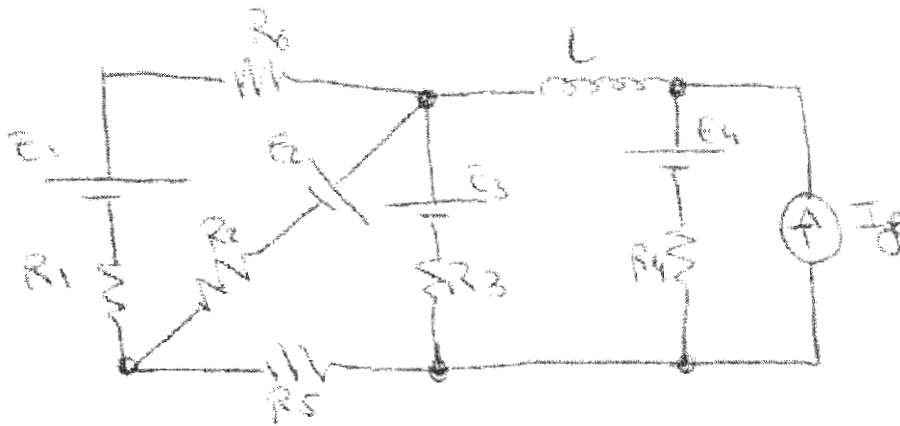


ES.2 – Dato il circuito in figura, determinare la capacità C da inserire tra i punti A e B per rifasare totalmente il carico a valle e la potenza attiva sul carico \bar{z}_2

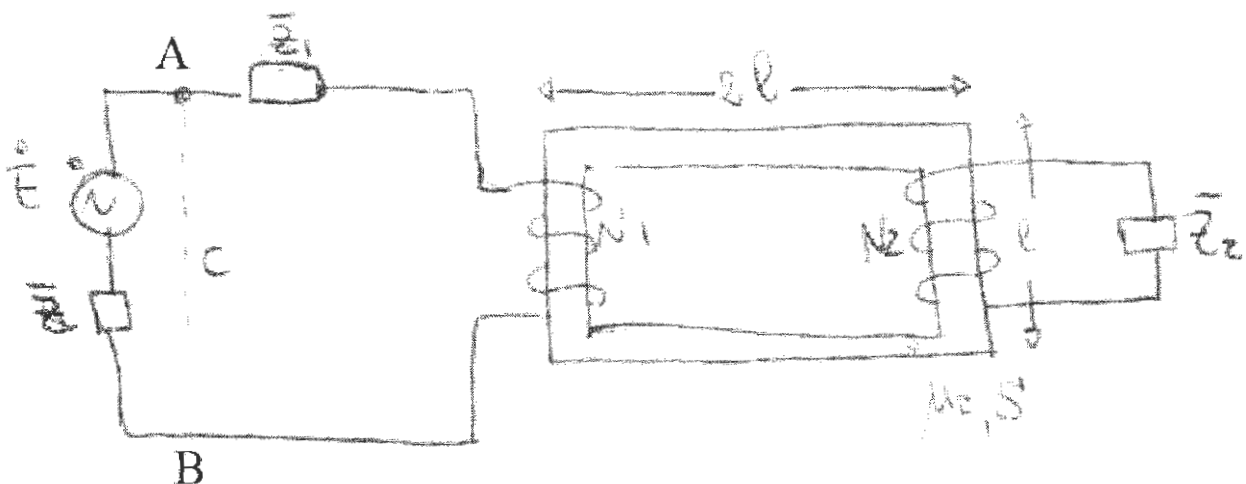$\dot{E} = 3 + jV$; $\bar{z} = 1 + 2j\Omega$; $\bar{z}_1 = 3 - 5j\Omega$; $\bar{z}_2 = 3 - 2j\Omega$; $\mu_r = 1000$; $l=5cm$; $S=50cm^2$; $f= 50Hz$; $N_1=50$; $N_2=100$



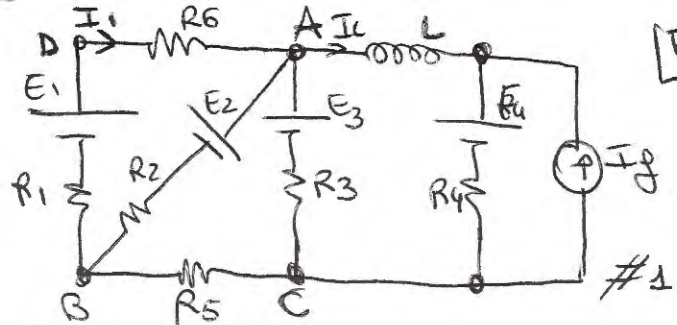

[ES. N°1]

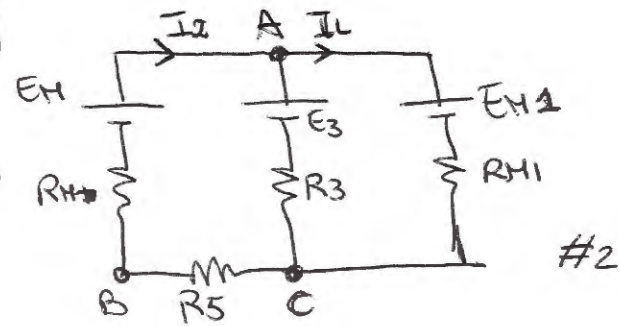


$$E_M = \frac{E_1}{R_1 + R_6} + \frac{E_2}{R_2}$$

$$\frac{1}{R_1 + R_6} + \frac{1}{R_2}$$

$$R_M = \frac{1}{\frac{1}{R_1 + R_6} + \frac{1}{R_2}}$$

$$E_{M1} = \frac{E_4/R_4 + I_8}{\frac{1}{R_4}}$$

$$R_{M2} = R_4$$

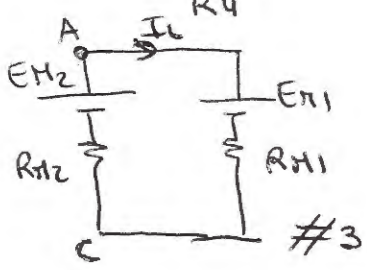

$$E_{M2} = \frac{E_M / (R_M + R_5) + E_3 / R_3}{\frac{1}{R_M + R_5} + \frac{1}{R_3}}$$

$$R_{M2} = \frac{1}{\frac{1}{R_M + R_5} + \frac{1}{R_3}}$$

$$I_L = \frac{E_{M2} - E_{M1}}{R_{M2} + R_{M1}}$$

$$W = \frac{1}{2} L I_L^2$$

P_{gen}(E₁) = E₁ · I₁

P_{reg}(E₁, R₁) = V_{DE} · I₁ = (E₁ - I₁R₁) I₁

Dal #3

V_{AC} = E_{M2} - I_LR_{M2}



Dal #2 : V_{AC} = E_M - I₂(R_M + R₅) ⇒ I₂ = $\frac{E_M - V_{AC}}{R_M + R_5}$

V_{AB} = E_M - I₂R_M

Dal #1 : V_{BE}

V_{AB} = E₁ - I₁(R₁ + R₆) ⇒ I₁ = $\frac{E_1 - V_{AB}}{R_1 + R_6}$

(ES. N°2)

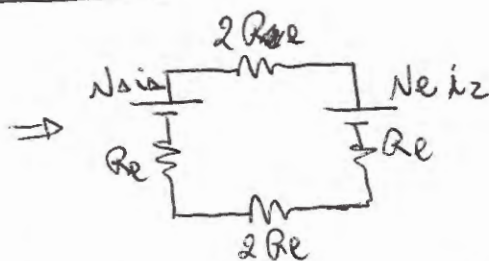
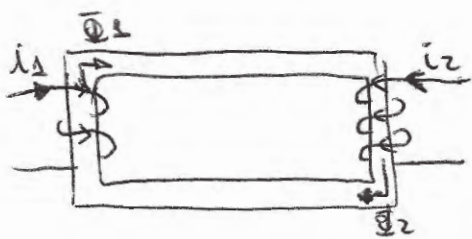


$$R_e = \frac{l}{\mu_0 \mu_r S} \Rightarrow R_{eq} = R_e + 2R_e + 2R_e + R_e = 6R_e$$

$$L_1 = \frac{N_1^2}{R_{eq}}$$

$$L_2 = \frac{N_2^2}{R_{eq}}$$

$$M_{12} = \frac{N_1 N_2}{R_{eq}} > 0$$

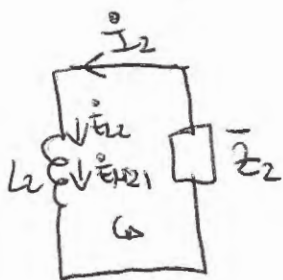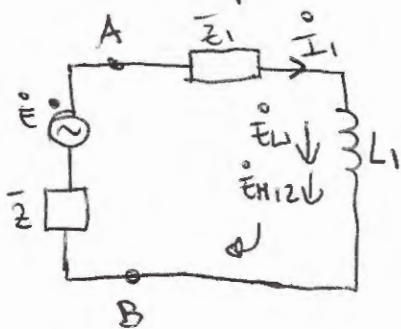

$$\begin{cases} \dot{E} + \dot{E}_{L1} + \dot{E}_{M12} = \dot{I}_1 (\bar{z}_1 + \bar{z}_2) \\ \dot{E}_{L2} + \dot{E}_{M21} = \dot{I}_2 \bar{z}_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{E} - j\omega L_1 \dot{I}_1 - j\omega M_{12} \dot{I}_2 = \dot{I}_1 (\bar{z}_1 + \bar{z}_2) \\ \dot{E} - j\omega L_2 \dot{I}_2 - j\omega M_{21} \dot{I}_1 = \dot{I}_2 \bar{z}_2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \dot{I}_1 \text{ e } \dot{I}_2$$

Procedo con il calcolo di $\dot{V}_{AB} = \dot{E} - \dot{I}_1 \bar{z}_1$

$$\bar{S} = \dot{V}_{AB} \cdot \dot{I}_1 = P_{AB} + jQ_{AB}$$

se $Q_{AB} < 0 \Rightarrow$ non è necessario il fattore

$$\text{se } Q_{AB} > 0 \Rightarrow \text{Cup} = \frac{Q_{AB}}{\omega |V_{AB}|^2} \quad \text{con } |V_{AB}| = |\dot{V}_{AB}|$$

Per determinare la potenza attiva su \bar{z}_2 :

$$P_{\bar{z}_2} = I_{eff} \cdot \bar{z}_2 \cdot I_{eff}^2$$

dove I_{eff} è il valore efficace di \dot{I}_2