


## ESERCIZIO 17 FEBBRAIO 2022

Nome e Cognome: \_\_\_\_\_ matricola: \_\_\_\_\_




Corso di Laurea: \_\_\_\_\_

**Es.1** – All’istante  $t=0$  sec, il tasto T si chiude. Determinare l’andamento temporale di  $i_L(t)$ . Inoltre, determinare l’andamento temporale della tensione tra i punti A e B (considerando il ramo con R - L).
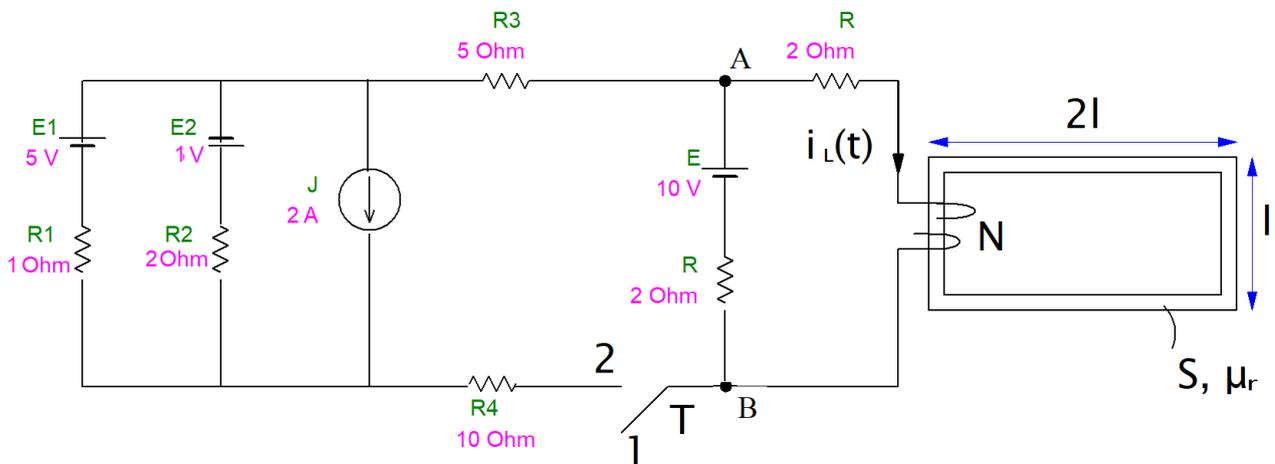
$$l=0.35\text{cm}; S=4\text{cm}^2; N=125; \mu_r=800$$



ESERCIZIO

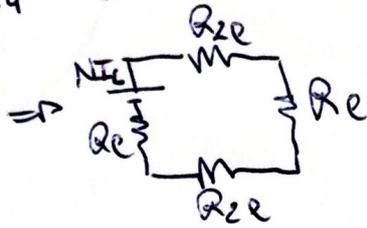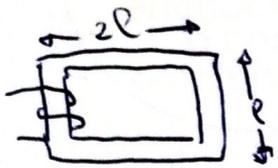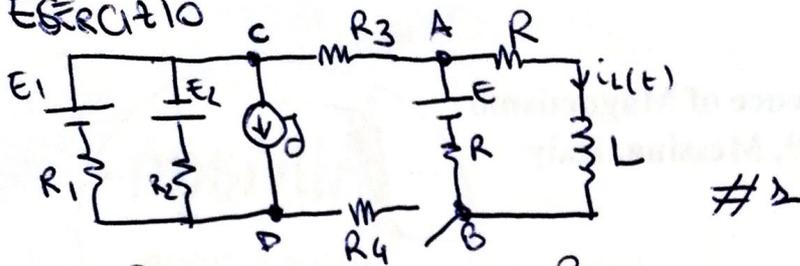

$$R_e = \frac{l}{\mu_0 \mu_r S}$$


$$R_{2e} = \frac{2l}{\mu_0 \mu_r S}$$

$$R_{eq} = 2R_e + 2R_{2e}$$

$$L = \frac{N^2}{R_{eq}}$$


$$i_L(t) = i_L(0) e^{-t/\tau} + i_L(\infty) (1 - e^{-t/\tau})$$

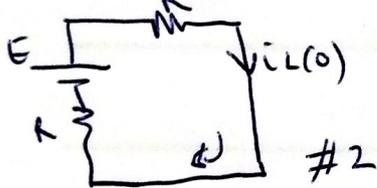-  $i_L(0) \Rightarrow$  T aperto  $\Rightarrow$  L. c. c



$$i_L(0) = \frac{E}{2R}$$

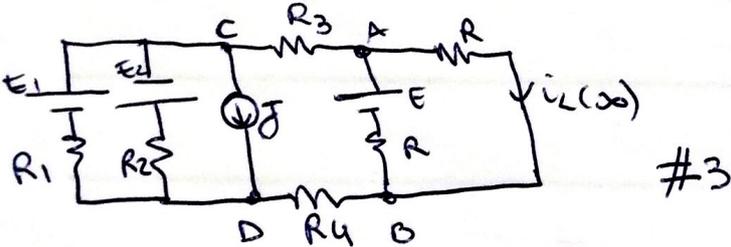
-  $i_L(\infty) \Rightarrow$  T chiuso  $\Rightarrow$  L. c. c



Applica Millman tra C e D

$$E_M = \frac{\frac{E_1}{R_1} - \frac{E_2}{R_2} - \frac{E}{R}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$

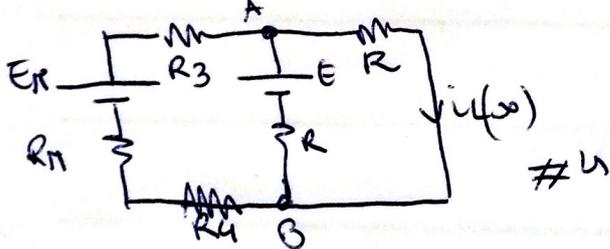
$$R_M = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$



Applica Millman tra A - B:

$$E_{M2} = \frac{\frac{E_M}{R_M + R_3 + R_4} - \frac{E}{R}}{\frac{1}{R_M + R_3 + R_4} + \frac{1}{R}}$$
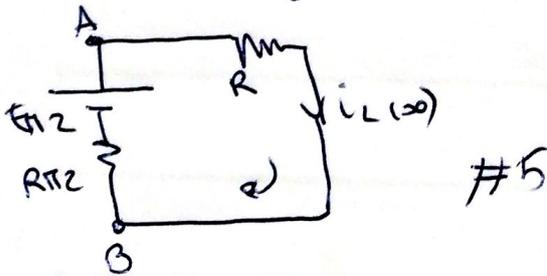
$$R_{M2} = \frac{1}{\frac{1}{R_M + R_3 + R_4} + \frac{1}{R}}$$




$$i_L(\infty) = \frac{E_{M2}}{R_{M2} + R}$$

- Calcolo di  $\tau = \frac{L}{R_L}$ . Dal #5

$$\Rightarrow R_L = R_{M2} + R \text{ oppure dal \#3 } \Rightarrow R_L = \left[ (R_1 // R_2) + R_3 + R_4 \right] // R$$

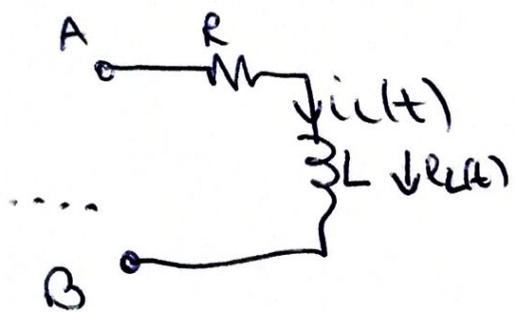Procedo con il calcolo di  $V_{AB}(t) = R i_L(t) = R i_L(t)$



$$i_L(t) = i_L(0) e^{-t/\tau} + i_L(\infty) (1 - e^{-t/\tau}) =$$

$$= i_L(\infty) + (i_L(0) - i_L(\infty)) e^{-t/\tau}$$

$$e_L = -L \frac{di_L}{dt} = -L [i_L(0) - i_L(\infty)] e^{-t/\tau} \cdot \left(-\frac{1}{\tau}\right) = R_L [i_L(0) - i_L(\infty)] e^{-t/\tau}$$

$$V_{AB}(t) = R [i_L(0) e^{-t/\tau} + i_L(\infty) (1 - e^{-t/\tau})] - R_L [i_L(0) - i_L(\infty)] e^{-t/\tau} =$$

$$= R i_L(0) e^{-t/\tau} + R i_L(\infty) [1 - e^{-t/\tau}] - R_L i_L(0) e^{-t/\tau} + R_L i_L(\infty) e^{-t/\tau} =$$

$$= i_L(0) e^{-t/\tau} [R - R_L] + R i_L(\infty) + R_L i_L(\infty) e^{-t/\tau} [R_L - R]$$