

# Compito di Elettrotecnica


**22 Giugno 2022**

Nome e Cognome .....Matricola.....

Corso di Laurea.....


**ES.1**—Il sistema si trova a regime. Il tasto T all'istante  $t=0s$  si chiude. Determinare l'andamento temporale della corrente  $i_l(t)$  che scorre su L e il valore della corrente  $i_l(t=0.05ms)$ .

$E_1 = 10V$ ;  $E_2=3V$ ;  $E_3=1V$ ;  $J = 2A$ ;  $R = 1\Omega$ ;  $R_2=R_3=2\ \Omega$ ;  $R_1= R_4 = 3\ \Omega$ ;  $R_5 = 1.5\ \Omega$ ;  $R_6 = 2.5\ \Omega$ ;  $L=1mH$

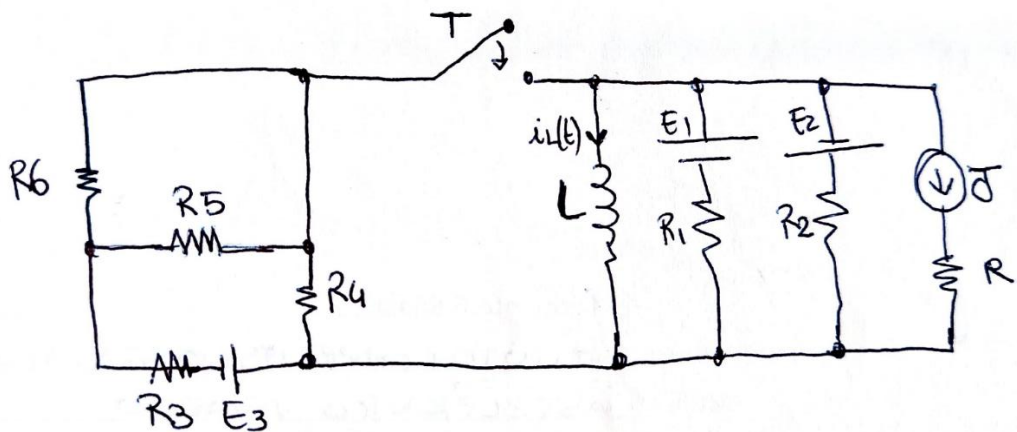

**ES.2** – Dato il circuito in figura, determinare il valore della capacità da inserire tra i punti A e B per rifasare totalmente il carico a valle.

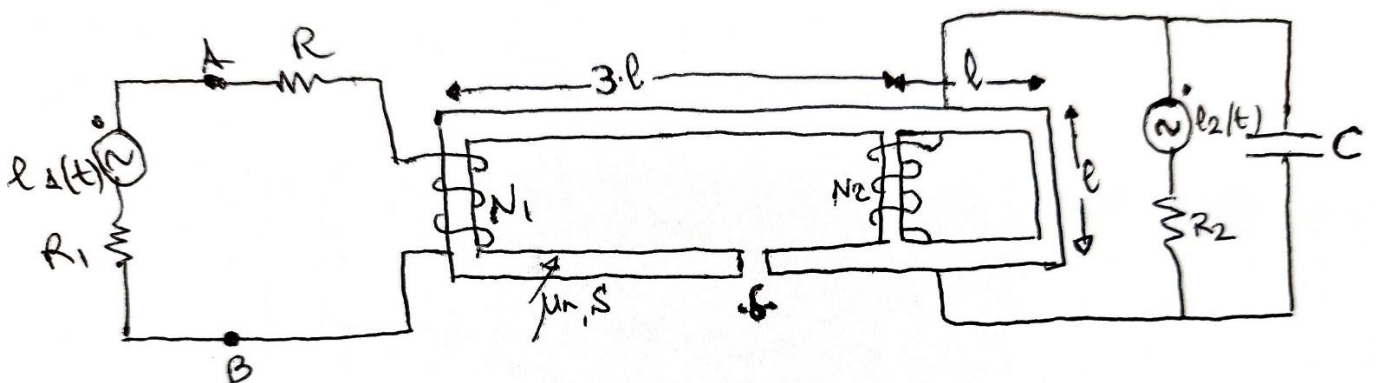
$f=50Hz$ ;  $S=5cm^2$ ;  $l = 0.5cm$ ;  $\delta=0.25cm$ ;  $\mu_r = 1000$ ;  $N_1=100$ ;  $N_2=200$ ;  $C=5mF$ ;  
 $R=R_1=R_2=3\ \Omega$ ;  $e_1(t) = \sqrt{2} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) V$ ;  $e_2(t) = \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right) V$




ES. N° 1

$$i_L(t) = i_L(0) e^{-t/\tau} + i_L(\infty) (1 - e^{-t/\tau})$$

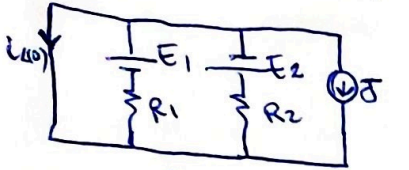- T aperto  $\Rightarrow v_C(0) \Rightarrow L \Rightarrow c.c.$



Applico Millman  
 $\Rightarrow$

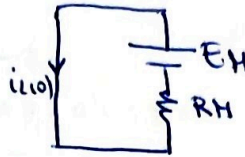



$$E_H = \frac{E_1}{R_1} - \frac{E_2}{R_2} - i_L(0)$$

$$R_H = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$

$$R_H = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$

$$i_L(0) = \frac{E_H}{R_H}$$

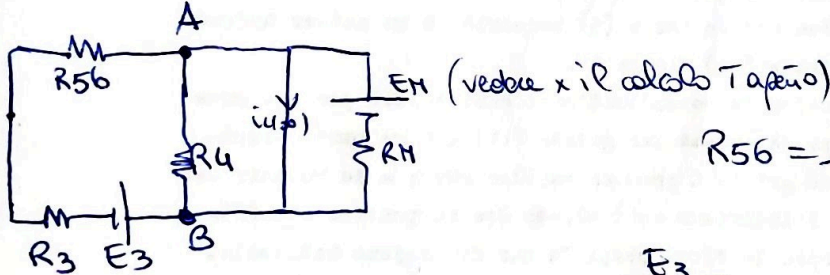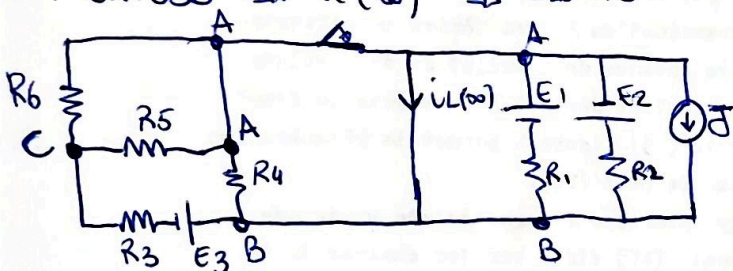
- T chiuso  $\Rightarrow v_C(\infty) \Rightarrow L \Rightarrow c.c.$



$$R_{56} = \frac{R_5 \cdot R_6}{R_5 + R_6}$$

$$E_{H1} = \frac{E_3}{R_3 + R_{56}}$$
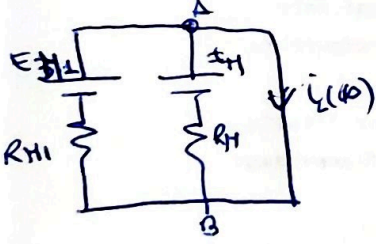
$$R_{H1} = \frac{1}{\frac{1}{R_3 + R_{56}} + \frac{1}{R_4}}$$




$$R_{H2} = \frac{1}{\frac{1}{R_3 + R_{56}} + \frac{1}{R_4}}$$

$$E_H^* = \frac{\frac{E_{H1}}{R_{H1}} + \frac{E_{H2}}{R_{H2}}}{\frac{1}{R_{H1}} + \frac{1}{R_{H2}}}$$



$$R_H^* = \frac{1}{\frac{1}{R_{H1}} + \frac{1}{R_{H2}}}$$

$$i_L(\infty) = \frac{E_H^*}{R_H^*}$$

$$- \mathcal{E} = \frac{L}{R_L}$$

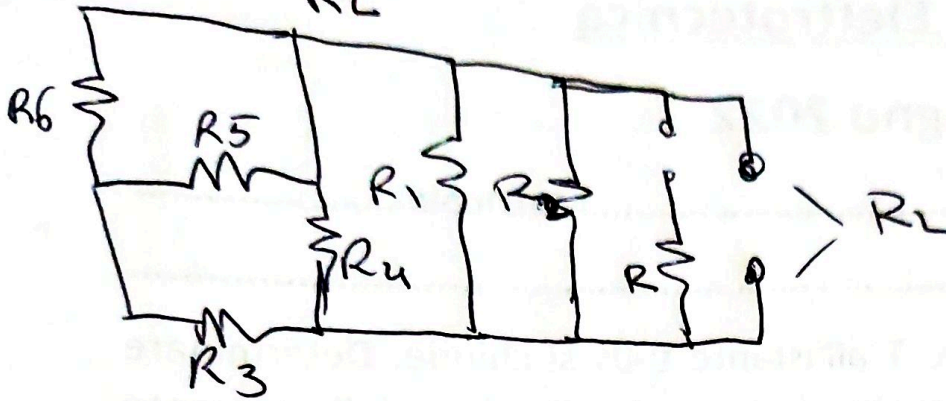
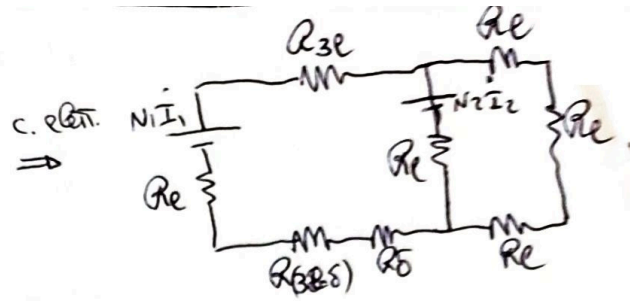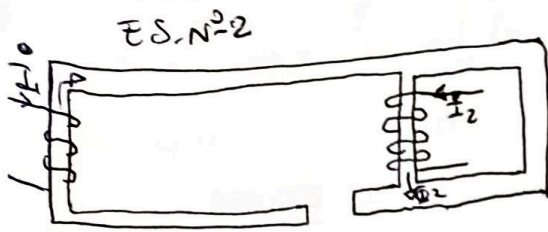
$$R_L = \left\{ \left[ (R_6 \parallel R_5) + R_3 \right] \parallel R_4 \right\} \parallel R_1 \parallel R_2$$



$$R_e = \frac{l}{\mu_0 \mu_r S} \quad R_{3l} = \frac{3l}{\mu_0 \mu_r S}$$

$$R_{(3l-\delta)} = \frac{(3l-\delta)}{\mu_0 \mu_r S} \quad R_\delta = \frac{\delta}{\mu_r S}$$

$$R_{eq1} = (3R_e // R_e) + R_{3l} + R_e + R_{(3l-\delta)} + R_\delta$$


$$R_{eq2} = \{3R_e // (R_{3l} + R_e + R_{(3l-\delta)} + R_\delta)\} + R_e$$

$$L_1 = \frac{N_1^2}{R_{eq1}} \quad L_2 = \frac{N_2^2}{R_{eq2}}$$

$$M_{12} = M_{21} (>0) \quad M_{12} = \frac{N_1 N_2}{R_{eq12}} \quad \text{dove: } d_{12} = \frac{3R_e}{3R_e + R_e} = \frac{3}{4}$$

$$e_1(t) = \sqrt{2} \cos(\omega t + \frac{\pi}{2}) \Rightarrow \dot{E}_1 = j V$$
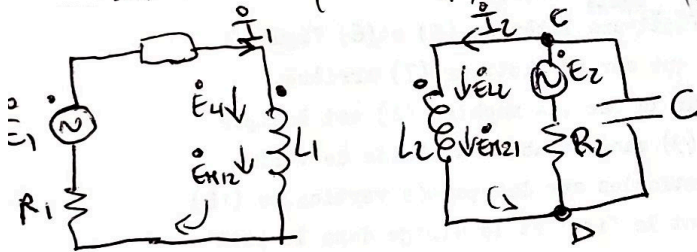
$$e_2(t) = \cos(\omega t + \frac{\pi}{4}) \Rightarrow \dot{E}_2 = (\frac{1}{2} + j\frac{1}{2}) V$$



Applico Millman Tra C-D:

$$\text{dove indico } \bar{z}_c = -\frac{j}{\omega C}$$

$$\dot{E}_M = \frac{\dot{E}_2}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{\bar{z}_c}}$$

$$\bar{z}_M = \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{\bar{z}_c}}$$

$$\begin{cases} \dot{E}_1 + \dot{E}_{L1} + \dot{E}_{M12} = \dot{I}_1 (R_1 + R) \\ \dot{E}_M + \dot{E}_{R2} + \dot{E}_{M21} = \dot{I}_2 \bar{z}_M \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{E}_1 - j\omega L \dot{I}_1 - j\omega M_{12} \dot{I}_2 = \dot{I}_1 (R_1 + R) \\ \dot{E}_M - j\omega L \dot{I}_2 - j\omega M_{21} \dot{I}_1 = \dot{I}_2 \bar{z}_M \end{cases} \Rightarrow \dot{I}_1 \text{ e } \dot{I}_2$$

$$\bar{S}_{AB} = \dot{V}_{AB} \cdot \dot{I}_1 = (\dot{E}_1 - \dot{I}_1 \bar{Z}_1) \dot{I}_1 = P_{AB} + jQ_{AB}$$

or  $Q_{AB} > 0 \Rightarrow C_{AB} = \frac{Q_{AB}}{\omega V_{AB}^2}$  where  $V_{AB} = |\dot{V}_{AB}|$