

Compito di Elettrotecnica


22 Novembre 2022

Nome e CognomeMatricola.....

Corso di Laurea.....


ES.1—Il sistema in figura si trova a regime. Il tasto T all'istante $t=0s$ si chiude. Determinare l'andamento temporale della corrente $i_l(t)$ che scorre su L e l'energia immagazzinata in L dopo $0.05ms$ dalla chiusura del tasto.


$E_1 = 3V$; $E_2=8V$; $I = 2A$; $R_i = i \Omega$; $L=1mH$, $C=2mF$

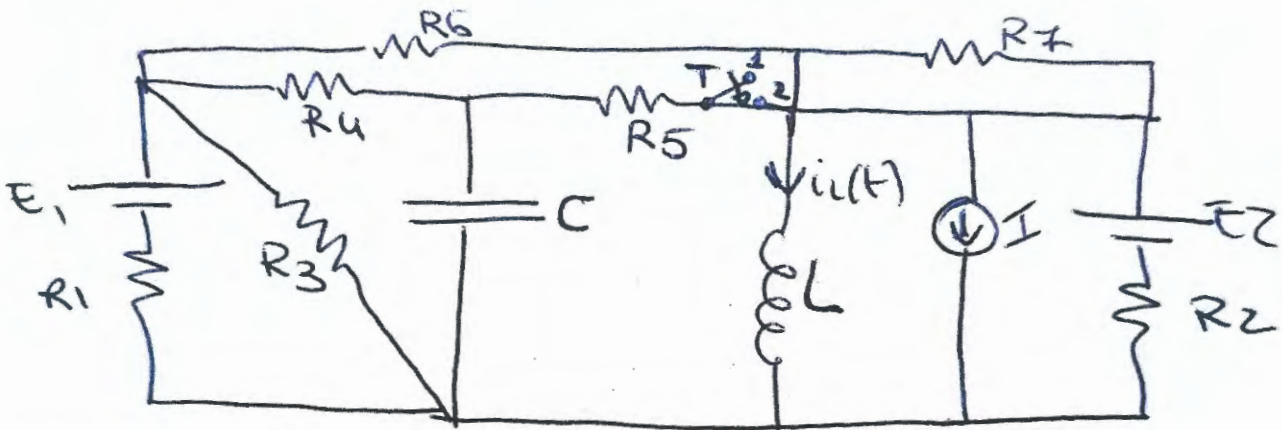

ES.2 – Dato il circuito in figura, determinare il valore della capacità da inserire tra i punti A e B per rifasare totalmente il carico a valle.

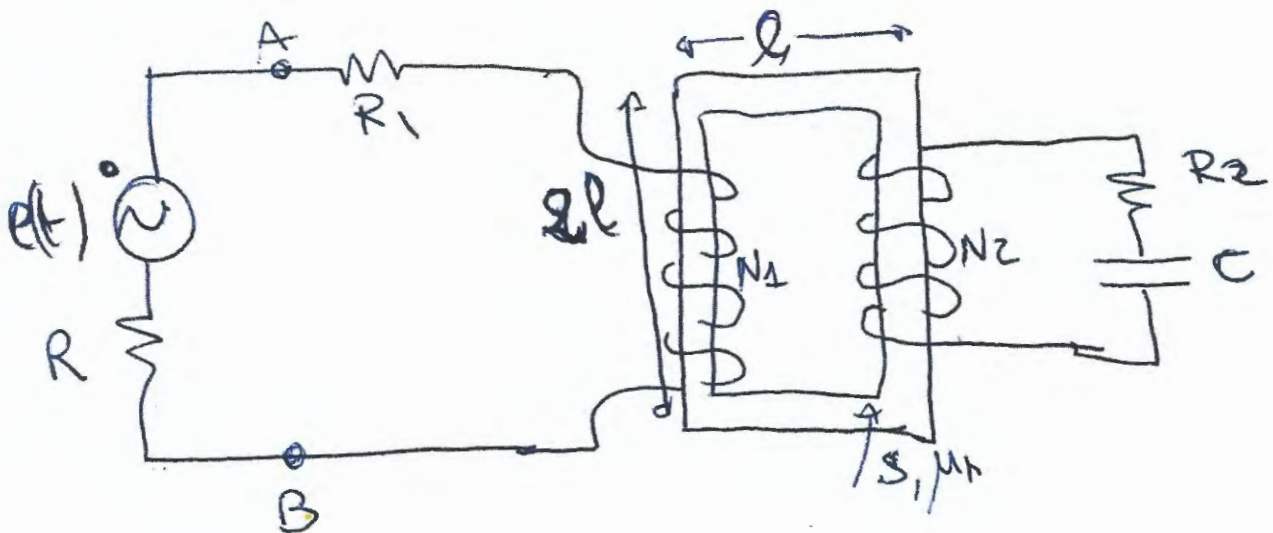$f=50Hz$; $S=4cm^2$; $l = 0.4cm$; $\mu_r = 1000$; $N_1=200$; $N_2=400$; $C=2.5mF$; $R=R_1=R_2=5\Omega$;
 $e(t) = \sqrt{2} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right) V$



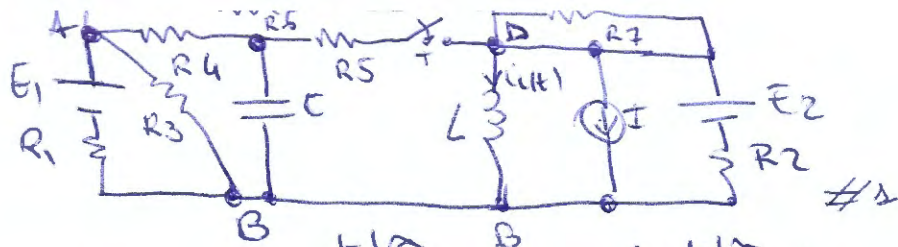

$$i_L(t) = i_L(0) e^{-t/\tau} + i_L(\infty) (e^{-t/\tau} + 1)$$



dove: $\tau = \frac{L}{R_L}$

$i_L(0) \rightarrow T$ aperto

R_7 si trascura poiché in // c.c.

$C \Rightarrow$ si comporta da c.a

$L \Rightarrow$ si comporta da c.c

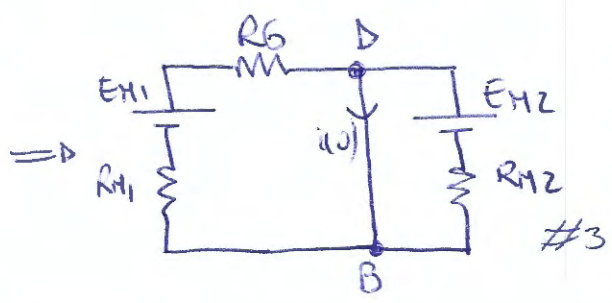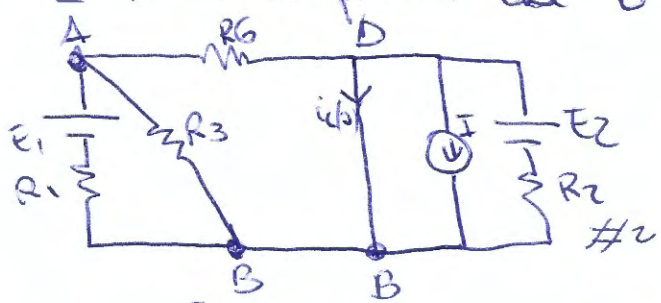


$$EM1 = \frac{E1/R1}{\frac{1}{R1} + \frac{1}{R3}}$$

$$RN1 = \frac{1}{\frac{1}{R1} + \frac{1}{R3}}$$

$$EM2 = \frac{E2/R2 - I}{\frac{1}{R2}}$$

$$RN2 = R2$$


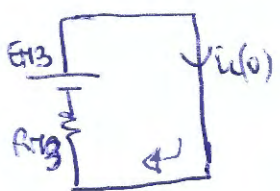


$$EM3 = \frac{\frac{EM1}{RN1 + R6} + \frac{EM2}{RN2}}{\frac{1}{RN1 + R6} + \frac{1}{RN2}}$$

$$RN3 = \frac{1}{\frac{1}{RN1 + R6} + \frac{1}{RN2}}$$


$$i_L(0) = \frac{EM3}{RN3}$$

$i_L(\infty) \Rightarrow T$ chiuso

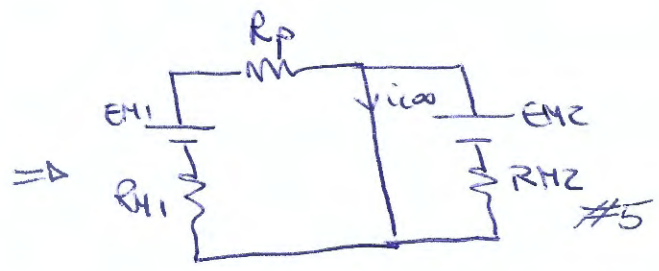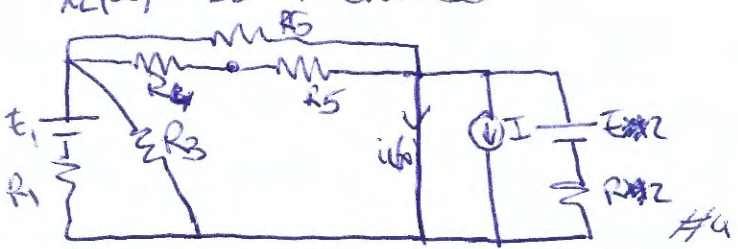

$EM1, RN1, EM2, RN2$ solo le segni calcolare nel caso $i_L(0)$

$$Rp = (R4 + R5) // R6$$

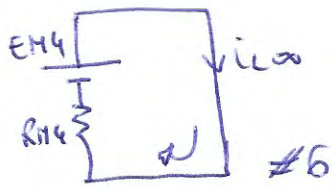

$$E_{M4} = \frac{E_{M1}}{R_{M1} + R_p} + \frac{E_{M2}}{R_{M2}}$$

$$R_{M4} = \frac{1}{\frac{1}{R_{M1} + R_p} + \frac{1}{R_{M2}}}$$

$$i_L(\infty) = \frac{E_{M4}}{R_{M4}}$$


Per il calcolo di $\tau = \frac{L}{R_L}$ posso utilizzare il #6.

$$R_L = R_{M4}$$


$$W_L = \frac{1}{2} L I_L^2 (t = 0.05 \text{ ms})$$

per calcolare l'energia immagazzinata, sostituisco a $t = 0.05 \text{ ms}$ all'espressione temporale delle $i_L(t)$.

circuito magnético

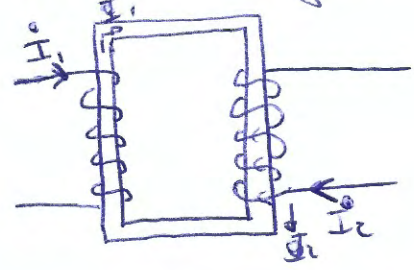

≡ circ. elétrico

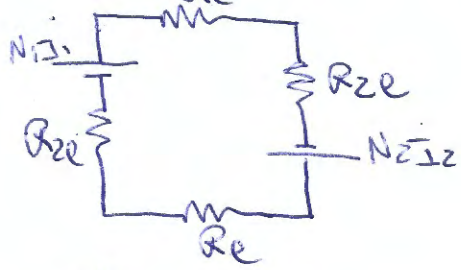

$$R_e = \frac{l}{\mu_0 \mu_r S}$$

$$R_{ze} = \frac{2l}{\mu_0 \mu_r S} = 2R_e$$



$$R_{eq} = R_{eq1} = R_{eq2} = 2R_{ze} + 2R_e = 6R_e$$

$$L_1 = \frac{N_1^2}{R_{eq}}$$

$$L_2 = \frac{N_2^2}{R_{eq}}$$

$$M_{12} = M_{21} = \sqrt{L_1 L_2}$$
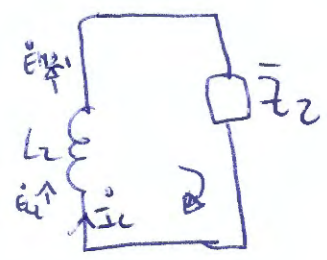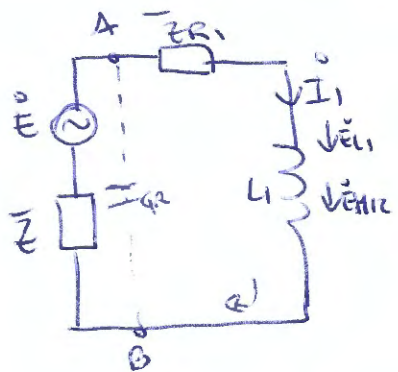
$$e(t) = \sqrt{2} \cos(\omega t + \frac{\pi}{4}) \Rightarrow \dot{E} = \cos \frac{\pi}{4} + j \omega \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} + j \sqrt{2}$$



$$\begin{aligned} \bar{Z} &= R \\ \bar{Z}_{R1} &= R_1 \\ \bar{Z}_B &= R_2 - \frac{j}{\omega C} \end{aligned}$$

$$\dot{E} + \dot{E}_{L1} + \dot{E}_{M12} = \dot{I}_1 (\bar{Z} + \bar{Z}_{R1})$$

$$\dot{E}_{L2} + \dot{E}_{M21} = \dot{I}_2 \bar{Z}_2$$

$$\dot{E} - j\omega L_1 \dot{I}_1 - j\omega M_{12} \dot{I}_2 = \dot{I}_1 (\bar{Z} + \bar{Z}_{R1})$$

$$-j\omega L_2 \dot{I}_2 - j\omega M_{21} \dot{I}_1 = \dot{I}_2 \bar{Z}_2$$

$$\Rightarrow \dot{I}_1 \text{ e } \dot{I}_2$$

$$\dot{V}_{AB} = \dot{E} - \bar{Z} \cdot \dot{I}_1$$

$$\overline{S}_{AB} = \dot{V}_{AB} \cdot \dot{I}_1^* = P_{AB} + j Q_{AB}$$

$$\text{e } Q_{AB} > 0 \Rightarrow C_R = \frac{Q_{AB}}{\omega V_{AB}^2}$$