

# Compito di Elettrotecnica

**4 Settembre 2024**


Nome e Cognome ..... Matricola.....

Corso di Laurea.....

**ES.1** – Dato il circuito in figura a regime, determinare l'energia immagazzinata nel condensatore **C**, la potenza dissipata da **R<sub>5</sub>** e la potenza generata dal generatore di corrente ideale **J**.

$$E_1 = 6 \text{ V}; \quad E_2 = 1 \text{ V}; \quad J = 1.5 \text{ A}; \quad C = 50 \text{ mF}; \quad R_1 = 2 \Omega; \quad R_2 = 3 \Omega;$$

$$R_3 = 5.2 \Omega; \quad R_4 = 9.5 \Omega; \quad R_5 = 2 \Omega; \quad R_6 = 11 \Omega; \quad R_7 = 3.8 \Omega; \quad R_8 = 4 \Omega.$$

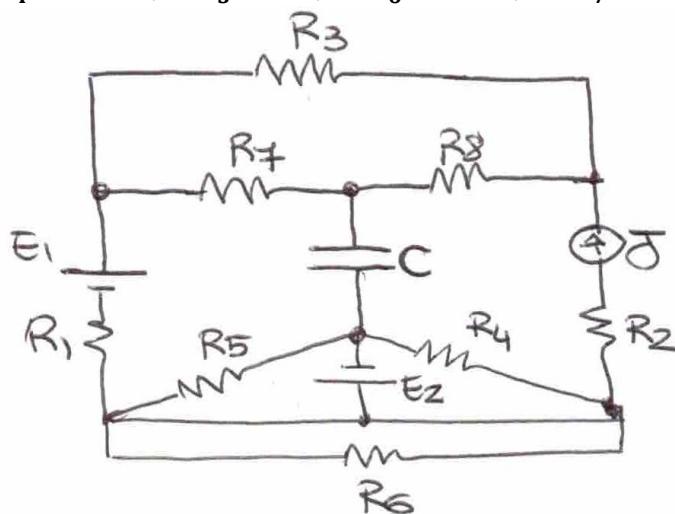



**ES.2** – Dato il seguente circuito a regime, determinare la tensione misurata dal voltmetro ideale **V** e la potenza attiva e reattiva associata al generatore di corrente **i(t)**.

$$e(t) = 2\sqrt{2} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{4}\right) \text{ V}; \quad i(t) = \sqrt{2} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right) \text{ A};$$

$$\omega = 314 \frac{\text{rad}}{\text{s}}; \quad C = 20 \text{ mF}; \quad L_1 = 10 \text{ mH}; \quad L_2 = 3 \text{ mH}; \quad L_3 = 30 \text{ mH}; \quad L = 25 \text{ mH};$$
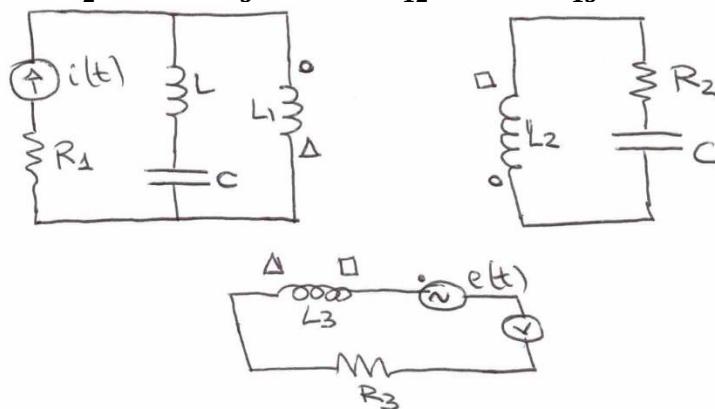
$$R_1 = 10 \Omega; \quad R_2 = 8 \Omega; \quad R_3 = 5 \Omega; \quad k_{12} = 0.8; \quad k_{13} = 0.7; \quad k_{23} = 0.9$$



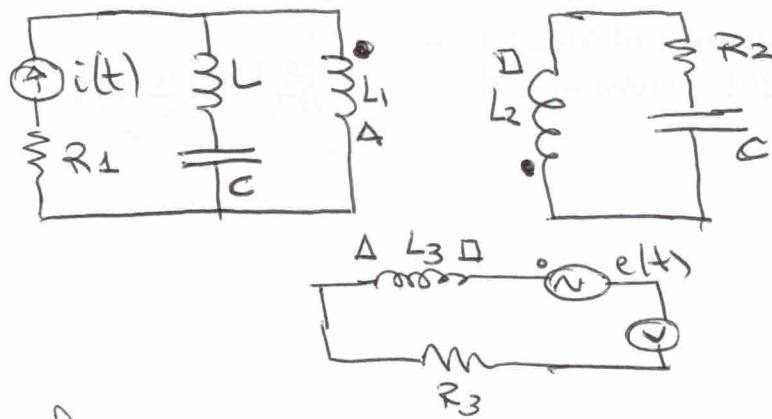


Trasformo le grandezze simmetriche nei componenti fondamentali scegliendo come affermato la f.m.e sim.

$$e(t) = 2\sqrt{2} \sin(\omega t - \pi/4) \Rightarrow \overset{\circ}{E} = 2 \sqrt{2} \text{ e}^{-j\pi/4}$$

$$i(t) = \sqrt{2} \cos(\omega t + \pi/3) \Rightarrow \overset{\circ}{I} = \sqrt{2} \text{ e}^{j(\pi/3 + \pi/2)}$$

Mi guardo il circuito, distinguendo le impedanze evidenziate

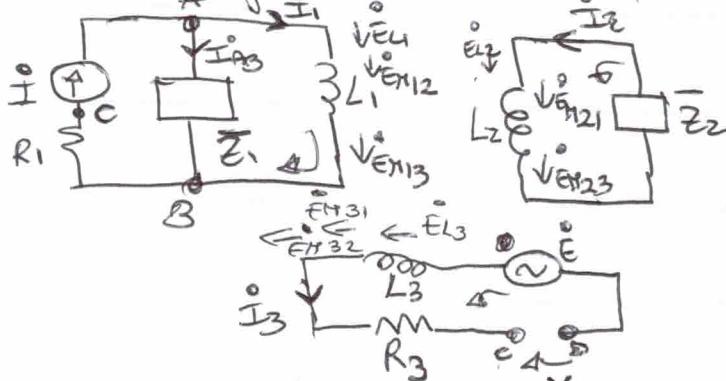Il voltmetro ideale si appoggia  
sulla c.a. quindi  
 $\overset{\circ}{I}_3 = 0$



Applico Millman's Theorem ai punti A e B:

$$\overset{\circ}{E}_H = \overset{\circ}{I}_1 \bar{Z}_1$$

$$\bar{Z}_H = \bar{Z}_1$$

$$\begin{cases} \overset{\circ}{E}_H + \overset{\circ}{E}_{L1} + \overset{\circ}{E}_{H21} + \overset{\circ}{E}_{H13} = \overset{\circ}{I}_1 \bar{Z}_1 \\ \overset{\circ}{E}_{L2} + \overset{\circ}{E}_{H21} + \overset{\circ}{E}_{H23} = \overset{\circ}{I}_2 \bar{Z}_2 \\ \overset{\circ}{V}_{CD} = \overset{\circ}{E} + \overset{\circ}{E}_{H31} + \overset{\circ}{E}_{H32} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \overset{\circ}{I}_1 = -0,6237 + j0,343 \text{ A} \\ \overset{\circ}{I}_2 = -0,0687 + j0,40 \text{ A} \end{cases}$$


$$M_{12} = M_{21} = K_{12} \sqrt{L_1 L_2} \quad (< 0)$$

$$M_{13} = M_{31} = K_{13} \sqrt{L_1 L_3} \quad (> 0)$$

$$M_{23} = M_{32} = K_{23} \sqrt{L_2 L_3} \quad (> 0)$$


Per calcolare la Pott. e Prest. generata dal gen. di corrente  $i(t)$ :
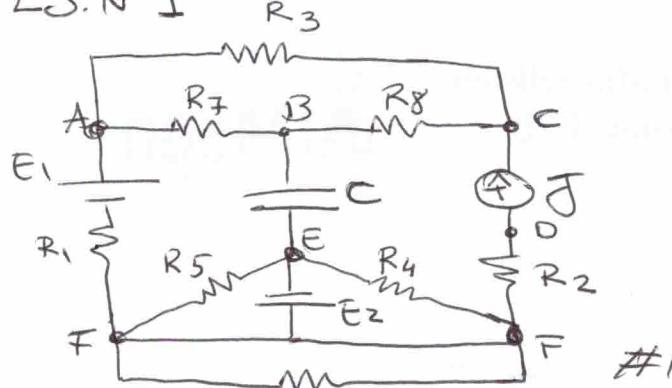
$$\begin{aligned} P_g &= \overset{\circ}{V}_{AC} \cdot \overset{\circ}{I} = \overset{\circ}{V}_{AB} + \overset{\circ}{V}_{BC} = \bar{Z}_1 \cdot \overset{\circ}{I}_{AB} + R_1 \overset{\circ}{I} = \\ &= \bar{Z}_1 (\overset{\circ}{I} - \overset{\circ}{I}_1) + R_1 \overset{\circ}{I} \end{aligned}$$



$R_4$  e  $R_5$  ai fini del calcolo della Tensione si possono trascurare in quanto in  $\text{H}$  ed un generatore prevalente di tensione.

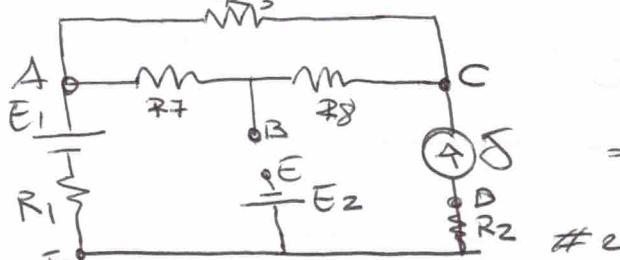
$$P_{R5} = \frac{E_2^2}{R_5} = 0.5 \text{ W} \quad W_C = \frac{1}{2} C V_{BE}^2 \quad P_{gJ} = V_{CD} \cdot J$$



C si compone da c.a.

$R_6$  trascurabile // c.c.
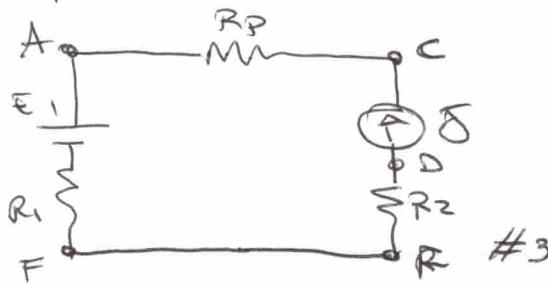
$$\Rightarrow R_p = \frac{(R_7 + R_8) \cdot R_3}{R_7 + R_8 + R_3} = 3.12 \Omega$$



Per mi calcolo  $V_{CD}$  da #3:  $V_{CD} = R_p \cdot J + E_1 + R_1 J + R_2 J = 18.8$

Mi calcolo  $V_{BE}$  da #2:  $V_{BE} = V_{BA} + V_{AF} + V_{FE} = 12.28 \text{ V}$

Per calcolarmi la  $V_{BA}$ , ovvero la tensione ai capi di  $R_7$  applico il p.u. di tensione segnato da:  $V_{CA} = R_p \cdot J$  dal #3.

$V_{AF} = E_1 + R_1 J$  da #3

$$V_{BA} = V_{CA} \cdot \frac{R_7}{R_7 + R_8}$$

quindi:

$$V_{BE} = (R_p \cdot J) \cdot \frac{R_7}{R_7 + R_8} + (E_1 + R_1 J) + E_2$$

$$W_C = \frac{1}{2} C \cdot V_{BE}^2 = 3.77 [J]$$

$$P_{gJ} = V_{CD} \cdot J = 27.27 [\text{W}] \quad (\text{com. giustificata})$$