

# Compito di Elettrotecnica


## 19 Giugno 2024

Nome e Cognome ..... Matricola.....

Corso di Laurea.....

**ES.1** – Dato il circuito in figura a regime, determinare il valore dell'energia immagazzinata nel condensatore  $C_1$  e nell'induttore  $L_1$ .

$E_1 = 6.3 \text{ V}; E_2 = 3 \text{ V}; I_1 = 6 \text{ A}; I_2 = 1.2 \text{ A}; L_1 = 22.7 \text{ mH}; C_1 = 3 \text{ mF};$   
 $R_1 = 3.4 \Omega; R_2 = 8 \Omega; R_3 = 16 \Omega; R_4 = 8 \Omega.$

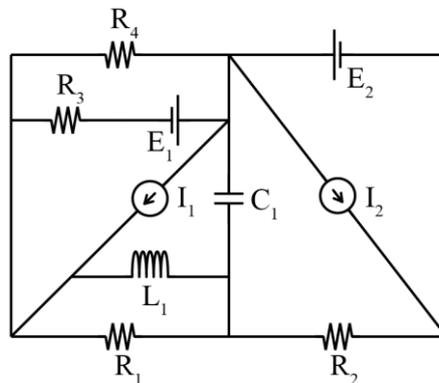

**ES.2** – Dato il circuito in figura, determinare la corrente misurata dall'amperometro ideale.


$$e_1(t) = 30\sqrt{2} \sin(\omega t) \text{ V}; \quad e_2(t) = 20\sqrt{2} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \text{ V};$$


$$e_3(t) = 35\sqrt{2} \sin(\omega t) \text{ V}; \quad \omega = 1000 \frac{\text{rad}}{\text{s}};$$

$$C_1 = 6 \mu\text{F}; \quad L_1 = 2 \text{ mH}; \quad L_2 = 3 \text{ mH};$$

$$R_1 = 3 \Omega; \quad R_2 = 2 \Omega; \quad R_3 = 5 \Omega; \quad R_4 = 10 \Omega; \quad R_5 = 2 \Omega;$$
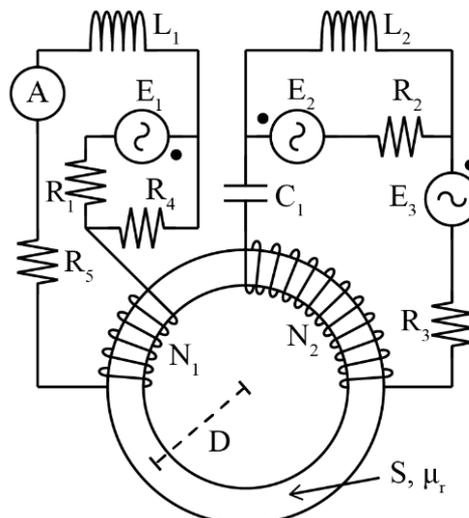
$$D = 1.0 \text{ cm}; \quad S = 2 \text{ cm}^2; \quad \mu_r = 1600; \quad N_1 = 100; \quad N_2 = 200.$$



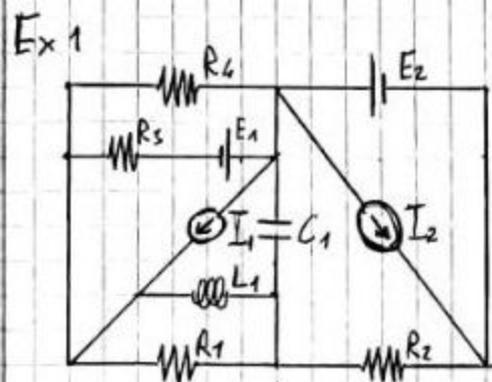


$$E_1 = 6.3 \text{ V} \quad E_2 = 3.0 \text{ V}$$


$$I_1 = 6.0 \text{ A} \quad I_2 = 1.2 \text{ A}$$

$$L_1 = 22.7 \text{ mH} \quad C_1 = 3 \text{ mF}$$
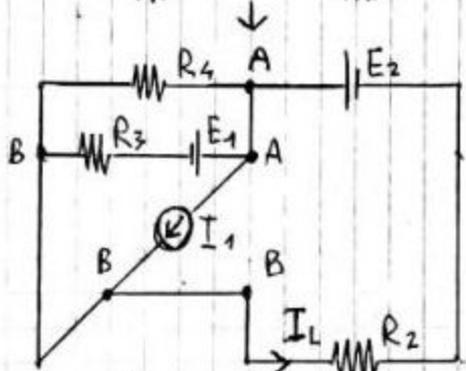
$$R_1 = 3.4 \Omega \quad R_2 = 8.0 \Omega \quad R_3 = 16.0 \Omega \quad R_4 = 8.0 \Omega$$



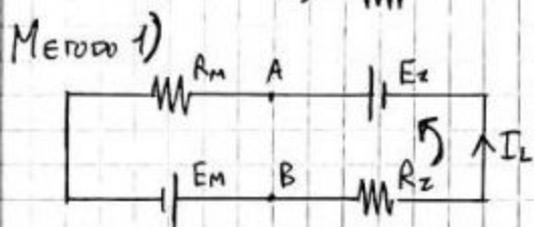$C_1 \rightarrow \text{C.A.}$   
 $L_1 \rightarrow \text{C.C.}$   
 $R_1 \parallel \text{C.C.}$   
 $E_2 \text{ PREVALENTE SU } I_2$




$$R_M = \left( \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_3} \right)^{-1} = 5.33 \Omega$$

$$E_M = \left( -\frac{E_1}{R_3} + I_1 \right) R_M = 29.90 \text{ V}$$

$$E_2 + E_M = R_M I_L + R_2 I_L \rightarrow I_L = \frac{E_2 + E_M}{R_2 + R_M} = 2.47 \text{ A}$$

$$E_M + V_{AB} = R_M I_L \rightarrow V_{AB} = R_M I_L - E_M = -16.74 \text{ V}$$
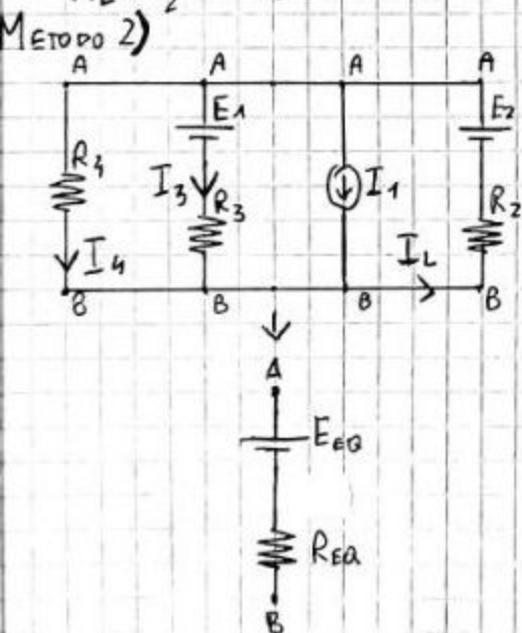
$$W_L = \frac{1}{2} L_1 I_L^2 = 0.069 \text{ J} \quad W_C = \frac{1}{2} C_1 V_{AB}^2 = 0.420 \text{ J}$$



$$R_{eq} = \left( \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} \right)^{-1} = 3.20 \Omega$$


$$E_{eq} = \left( \frac{E_1}{R_3} - I_1 + \frac{E_2}{R_2} \right) R_{eq} = -16.74 \text{ V}$$

$$V_{AB} = E_{eq} = -16.74 \text{ V} \quad -E_1 + V_{AB} = R_3 I_3 \rightarrow I_3 = \frac{V_{AB} - E_1}{R_3} = -1.44 \text{ A}$$


$$V_{AB} = R_4 I_4 \rightarrow I_4 = \frac{V_{AB}}{R_4} = -2.09 \text{ A}$$

$$I_3 + I_4 + I_1 = I_L = 2.47 \text{ A}$$
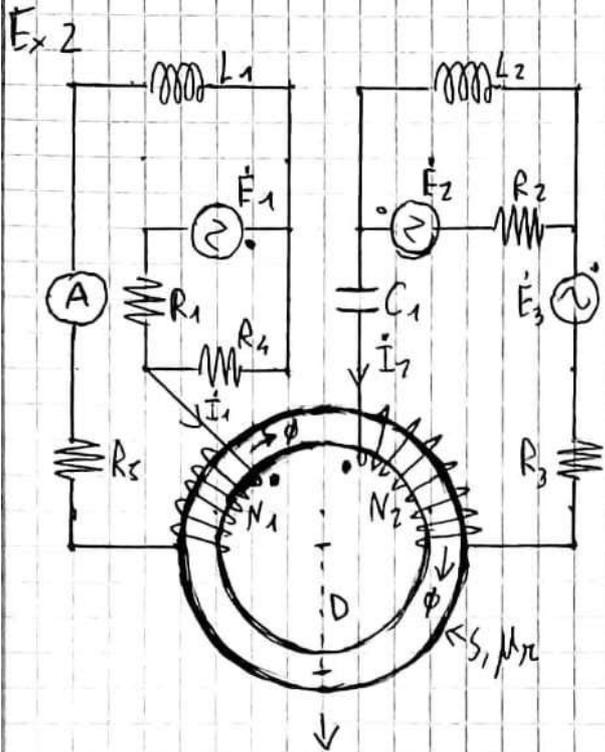
$$W_L = \frac{1}{2} L_1 I_L^2 = 0.069 \text{ J} \quad W_C = \frac{1}{2} C_1 V_{AB}^2 = 0.420 \text{ J}$$



NUCLEO FERROMAGNETICO

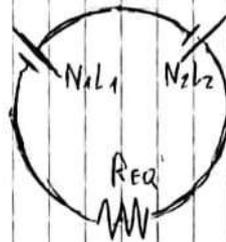

$D = 1 \text{ cm} \quad S = 2 \text{ cm}^2$

$\mu_r = 1600$

$N_1 = 100 \quad N_2 = 200$

$R_{eq} = \frac{2\pi D}{\mu_0 \mu_r S} = 1.56 \cdot 10^5 \text{ H}^{-1}$


$L_{A1} = \frac{N_1^2}{R_{eq}} = 0.06 \text{ H} \quad L_{A2} = \frac{N_2^2}{R_{eq}} = 0.26 \text{ H}$

$M_{12} = M_{21} = \sqrt{L_{A1} L_{A2}} = 0.13 \text{ H} (> 0)$

$\dot{E}_1 = 30 \text{ V} \quad \dot{E}_2 = j20 \text{ V} \quad \dot{E}_3 = 35 \text{ V} \quad \omega = 1 \text{ kHz}$

$C_1 = 6 \text{ nF} \quad L_1 = 2 \text{ mH} \quad L_2 = 3 \text{ mH}$

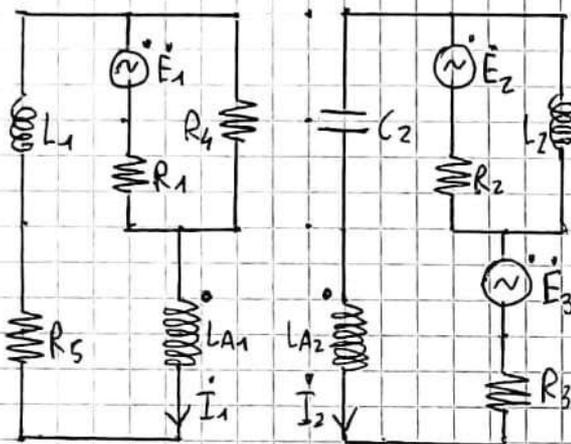$R_1 = 3 \Omega \quad R_2 = 2 \Omega \quad R_3 = 5 \Omega \quad R_4 = 10 \Omega \quad R_5 = 2 \Omega$



$R_{M1} = \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_4} \right)^{-1} = 2.31 \Omega$

$\dot{E}_{M1} = \left( \frac{\dot{E}_1}{R_1} \right) R_{M1} = 23.08 \text{ V}$

$\bar{Z}_{M2} = \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{j\omega L_2} \right)^{-1} = 1.38 + j0.92 \Omega$



$\dot{E}_{M2} = \left( \frac{\dot{E}_2}{R_2} \right) \bar{Z}_{M2} = -9.23 + j13.85 \text{ V}$

$\dot{E}_{EQ1} = \dot{E}_{M1} = 23.08 \text{ V}$

$\bar{Z}_{EQ1} = R_5 + R_{M1} + j\omega L_1 = 4.31 + j2.00 \Omega$

$\dot{E}_{EQ2} = \dot{E}_3 + \dot{E}_{M2} = 25.77 + j13.85 \text{ V}$

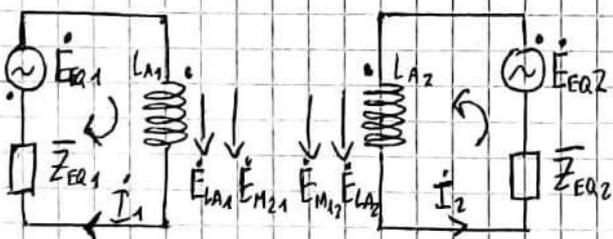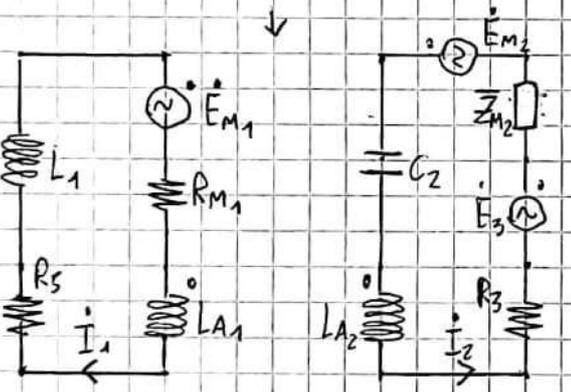$\bar{Z}_{EQ2} = R_3 + \bar{Z}_{M2} + \frac{1}{j\omega C_2} = 6.38 - j165.74 \Omega$



$$\begin{cases} \dot{E}_{EQ1} + \dot{E}_{LA1} + \dot{E}_{M21} = \bar{Z}_{EQ1} \dot{I}_1 \\ \dot{E}_{EQ2} + \dot{E}_{LA2} + \dot{E}_{M12} = \bar{Z}_{EQ2} \dot{I}_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{E}_{EQ1} - j\omega L_{A1} \dot{I}_1 - j\omega M_{21} \dot{I}_2 = \bar{Z}_{EQ1} \dot{I}_1 \\ \dot{E}_{EQ2} - j\omega L_{A2} \dot{I}_2 - j\omega M_{12} \dot{I}_1 = \bar{Z}_{EQ2} \dot{I}_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} (-j\omega L_{A1} - \bar{Z}_{EQ1}) \dot{I}_1 + (-j\omega M_{21}) \dot{I}_2 = -\dot{E}_{EQ1} \\ (-j\omega M_{12}) \dot{I}_1 + (-j\omega L_{A2} - \bar{Z}_{EQ2}) \dot{I}_2 = -\dot{E}_{EQ2} \end{cases}$$

$\dot{I}_1 = 0.083 - j0.244 \text{ A}$

$\dot{I}_2 = -0.035 - j0.052 \text{ A}$

← CORRENTE MISURATA DA A →  $|\dot{I}_1| = 0.258 \text{ A}$